

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE INFORMÁTICA
CONCEPÇÃO ESTRUTURADA DE CIRCUITOS INTEGRADOS



PROJETO MIPS – ENTREGA 2

THIAGO ALVES DE ARAUJO

2016019787

1 Decodificador 5-32

Abaixo podes ver o diagrama de blocos de um Decodificador genérico. Abaixo vamos desenvolver um decodificador com 5 bits de entrada e 32 bits de saída.

 


Figura 1 Decoder5_32 - Diagrama de blocos

1.1 Goldem model

Abaixo segue o trecho do código utilizado para gerar os *goldem vectors*.

```
17 //entrada de 5 bits
18 int a = 5;
19 //saída de 32 bits
20 int y = 32;
21 //Tamanho da tabela verdade.
22 int linhas = (int)pow(2,5);
23 int colunas = a + y;
24 //Matriz da tabela verdade
25 int tabelaVerdade[linhas][colunas];
26 //aux
27 int aux;
28
29 //Percorre todas as linhas
30 for(int i = 0; i < linhas; i++){
31     //Percorre as 5 primeiras colunas
32     for(int j = 0; j < 5; j++){
33         aux = (i/(int)pow(2,j))%2;
34         tabelaVerdade[i][4-j] = aux;
35     }
36
37     //Percorre as colunas restantes
38     for(int j = 5; j < colunas; j++){
39         tabelaVerdade[i][j] = 0;
40     }
41     //Y[A] = 1
42     tabelaVerdade[i][36-i] = 1;
43
44 }
```

Figura 2 Decoder5_32 - Goldem model

1.2 Goldem vector

A partir do *goldem model* criado anteriormente, geramos o seguinte vetor de testes. Da esquerda para a direita temos a entrada A de 5 bits e a saída Y de 32 bits.


```

39 always @(negedge clk) //Sempre (que o clock descer)
40
41     if(~rst)
42     begin
43         aux_error = errors;
44         assert (y === y_esperado)
45     else
46     begin
47         //Mostra mensagem de erro se a saada do DUT for diferente da saada esperada
48         $display("Error: input in position %d = %b", counter, a);
49         $display("%b OPCAO , output = %b, (%b expected)", a, y, y_esperado);
50         errors = errors + 1; //Incrementa contador de erros a cada bit errado encontrado
51     end
52
53
54     if(aux_error === errors)
55     begin
56         $display("| %b | %b | OK", a, y);
57     end
58     else
59         $display("| %b | %b | ERROR", a, y);
60         counter++; //Incrementa contador dos vetores de teste
61
62         if(counter == $size(vectors)) //Quando os vetores de teste acabarem
63         begin
64             $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
65             $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
66             #5
67             $stop;
68         end
69     end
70
71 endmodule

```

Figura 4 Decoder5_32 - Testbench

1.4 Modelo duv

Para o modulo decodificador temos como entrada A (com 5 bits) e como saída apenas o Y (com 32 bits). O comportamento deste modulo pode ser modelado com um *switch case* como é mostrado a seguir.

```

1 module decoder5_32(input logic [4:0] a, output logic [31:0] y);
2
3     always_comb
4     case(a)
5
6         5'b00000: y = 32'b00000000000000000000000000000001;
7         5'b00001: y = 32'b00000000000000000000000000000010;
8         5'b00010: y = 32'b000000000000000000000000000000100;
9         5'b00011: y = 32'b0000000000000000000000000000001000;
10        5'b00100: y = 32'b0000000000000000000000000000010000;
11        5'b00101: y = 32'b00000000000000000000000000000100000;
12        5'b00110: y = 32'b000000000000000000000000000001000000;
13        5'b00111: y = 32'b000000000000000000000000000010000000;
14        5'b01000: y = 32'b00000000000000000000000000000100000000;
15        5'b01001: y = 32'b00000000000000000000000000001000000000;
16        5'b01010: y = 32'b000000000000000000000000000010000000000;
17        5'b01011: y = 32'b0000000000000000000000000000100000000000;
18        5'b01100: y = 32'b00000000000000000000000000001000000000000;
19        5'b01101: y = 32'b000000000000000000000000000010000000000000;
20        5'b01110: y = 32'b0000000000000000000000000000100000000000000;
21        5'b01111: y = 32'b00000000000000000000000000001000000000000000;
22        5'b10000: y = 32'b00000000000000000000000000001000000000000000;
23        5'b10001: y = 32'b00000000000000000000000000001000000000000000;
24        5'b10010: y = 32'b00000000000000000000000000001000000000000000;
25        5'b10011: y = 32'b00000000000000000000000000001000000000000000;
26        5'b10100: y = 32'b00000000000000000000000000001000000000000000;
27        5'b10101: y = 32'b00000000000000000000000000001000000000000000;
28        5'b10110: y = 32'b00000000000000000000000000001000000000000000;
29        5'b10111: y = 32'b00000000000000000000000000001000000000000000;
30        5'b11000: y = 32'b00000000100000000000000000000000000000000000;
31        5'b11001: y = 32'b00000001000000000000000000000000000000000000;
32        5'b11010: y = 32'b00000010000000000000000000000000000000000000;
33        5'b11011: y = 32'b00001000000000000000000000000000000000000000;
34        5'b11100: y = 32'b00001000000000000000000000000000000000000000;
35        5'b11101: y = 32'b00010000000000000000000000000000000000000000;
36        5'b11110: y = 32'b00100000000000000000000000000000000000000000;
37        5'b11111: y = 32'b10000000000000000000000000000000000000000000;

```



```

# Error: input in position      14 = 01110
# 01110 OPCAO , output = 00000000000000000000000000000000, (00000000000000000000000000000000 expected)
# | 01110 | 00000000000000000000000000000000 | ERROR
# | 01111 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# Error: input in position      16 = 10000
# 10000 OPCAO , output = 00000000000000000000000000000000, (00000000000000000000000000000000 expected)
# | 10000 | 00000000000000000000000000000000 | ERROR
# | 10001 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 10010 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 10011 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# Error: input in position      20 = 10100
# 10100 OPCAO , output = 00000000000000000000000000000000, (00000000000000000000000000000000 expected)
# | 10100 | 00000000000000000000000000000000 | ERROR
# Error: input in position      21 = 10101
# 10101 OPCAO , output = 00000000000000000000000000000000, (00000000000000000000000000000000 expected)
# | 10101 | 00000000000000000000000000000000 | ERROR
# | 10110 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# Error: input in position      23 = 10111
# 10111 OPCAO , output = 00000000000000000000000000000000, (00000000000000000000000000000000 expected)
# | 10111 | 00000000000000000000000000000000 | ERROR
# Error: input in position      24 = 11000
# 11000 OPCAO , output = 00010000100000000000000000000000, (00000000100000000000000000000000 expected)
# | 11000 | 00010000100000000000000000000000 | ERROR
# | 11001 | 00000001000000000000000000000000 | OK
# | 11010 | 00000100000000000000000000000000 | OK
# | 11011 | 00001000000000000000000000000000 | OK
# | 11100 | 00010000000000000000000000000000 | OK
# | 11101 | 00100000000000000000000000000000 | OK
# | 11110 | 01000000000000000000000000000000 | OK
# | 11111 | 10000000000000000000000000000000 | OK
# Testes Efetuados = 32
# Erros Encontrados = 12

```

Figura 9 Decoder5_32 - Teste1 transcript

Aumentado o clock para 10, podemos ver que o número de erros diminui, porém ainda não atingimos o caso ideal.

```

27 begin
28     clk=1; #10;
29     clk=0; #5;
30 end

```

Figura 10 Decoder5_32 – Teste2 clock

```

# | A | Y |
# Error: input in position      0 = 00000
# 00000 OPCAO , output = 00000000000000000000000000000001, (00000000000000000000000000000001 expected)
# | 00000 | 00000000000000000000000000000001 | ERROR
# | 00001 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 00010 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 00011 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 00100 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 00101 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 00110 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 00111 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 01000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 01001 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 01010 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 01011 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 01100 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 01101 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 01110 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 01111 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# Error: input in position      16 = 10000
# 10000 OPCAO , output = 00000000000000000000000000000000, (00000000000000000000000000000000 expected)
# | 10000 | 00000000000000000000000000000000 | ERROR
# | 10001 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 10010 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 10011 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 10100 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 10101 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 10110 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 10111 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 11000 | 00000001000000000000000000000000 | OK
# | 11001 | 00000010000000000000000000000000 | OK
# | 11010 | 00000100000000000000000000000000 | OK
# | 11011 | 00001000000000000000000000000000 | OK
# | 11100 | 00010000000000000000000000000000 | OK
# | 11101 | 00100000000000000000000000000000 | OK
# | 11110 | 01000000000000000000000000000000 | OK
# | 11111 | 10000000000000000000000000000000 | OK
# Testes Efetuados = 32
# Erros Encontrados = 2

```

Figura 11 Decoder5_32 – Teste2 transcript

Com o clock em 11, podemos ver que o modulo funciona perfeitamente. Logo, clock = 11 é o limite de velocidade para o Decodificador funcionar.

