

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE INFORMÁTICA
CONCEPÇÃO ESTRUTURADA DE CIRCUITOS INTEGRADOS



PROJETO MIPS – ENTREGA 1

THIAGO ALVES DE ARAUJO

2016019787

Sumário

1	Tabela de figuras	3
2	Flopr	4
2.1	Goldem model	4
2.2	Goldem vector	4
2.3	Testbench	5
2.4	Modelo duv	6
2.5	Simulação	6
3	Flopenr	7
3.1	Goldem model	7
3.2	Goldem vector	8
3.3	Testbench	8
3.4	Modelo duv	9
3.5	Simulação	10
4	Mux 2:1	10
4.1	Goldem model	11
4.2	Goldem vector	11
4.3	Testbench	12
4.4	Modelo duv	13
4.5	Simulação	13
5	Mux 4:1	14
5.1	Goldem model	14
5.2	Goldem vector	15
5.3	Testbench	15
5.4	Modelo duv	16
5.5	Simulação	17

1 Tabela de figuras

Figura 1 Flopr - Diagrama de blocos.....	4
Figura 2 Flopr - Goldem Model	4
Figura 3 Flopr - Goldem vectors	5
Figura 4 Flopr - Testbench.....	6
Figura 5 Flopr - Modelo duv	6
Figura 6 Flopr - Transcript da simulação RTL	7
Figura 7 Flopr - Sinais de entrada e saída	7
Figura 8 Flopenr - Diagrama de blocos.....	7
Figura 9 Flopenr - Goldem Model	8
Figura 10 Flopenr - Goldem vectors	8
Figura 11 Flopenr - Testbench.....	9
Figura 12 Flopenr - Modelo duv	10
Figura 13 Flopenr - Transcript da simulação RTL	10
Figura 14 Flopenr - Sinais de entrada e saída	10
Figura 15 Mux2 - Diagrama de blocos.....	11
Figura 16 Mux2 - Goldem model.....	11
Figura 17 Mux2 - Goldem vectors	12
Figura 18 Mux2 - TestBench.....	13
Figura 19 Mux2 - Modelo duv	13
Figura 20 Mux2 - Transcript da simulação RTL	14
Figura 21 Mux2 - Sinais de entrada e saída.....	14
Figura 22 Mux4 - Diagrama de blocos.....	14
Figura 23 Mux4 - Goldem Model	15
Figura 24 Mux4 - Goldem vectors	15
Figura 25 Mux4 - Testbench.....	16
Figura 26 Mux4 - Modelo duv	17
Figura 27 Mux4 - Transcript da simulação RTL	17
Figura 28 Mux4 - Sinais de entrada e saída.....	17

2 Flopr

Abaixo podemos ver o diagrama de blocos de um Flopr com reset assíncrono. É válido notar que a imagem ilustra um flopr com 4 bits de entrada/saída de dados, porém o módulo que vai ser criado aqui é de apenas 1 bit de entrada/saída de dados.

 


Figura 1 Flopr - Diagrama de blocos

2.1 Goldem model

Abaixo segue o trecho do código utilizado para gerar os *goldem vectors*

```
//Determina a saída de acordo com as entradas
for(int i = 0; i < tamanho; i++){
    //Se reset = 1, y = 0
    if(tabelaVerdade[i][1] == 1){
        tabelaVerdade[i][3] = 0;
    }
    //Se clk = 0, y = estado anterior
    if(tabelaVerdade[i][0] == 0){
        tabelaVerdade[i][3] = tabelaVerdade[i-1][3];
    }
    //Se clk = 1 e reset = 0, y = d;
    if(tabelaVerdade[i][0] == 1 && tabelaVerdade[i][1] == 0){
        tabelaVerdade[i][3] = tabelaVerdade[i][2];
    }
}
```

Figura 2 Flopr - Goldem Model

2.2 Goldem vector

A partir do *goldem model* criado anteriormente, geramos o seguinte vetor de testes. Da esquerda para a direita temos clock, reset, dado e saída. Cada entrada/saída possui apenas um bit de tamanho.

0	1	0	0
1	1	0	0
0	1	1	0
1	1	1	0
0	0	1	0
1	0	1	1
0	0	0	1
1	0	0	0

Figura 3 Flopr - Goldem vectors

2.3 Testbench

Abaixo podemos ver o código em SystemVerilog responsável por testar o modulo flopr. Ao iniciar damos um pulso no reset para que a saída saia do estado indeterminado "X". Para o flopr, o tempo mínimo de clock encontrado necessário para o modulo funcionar perfeitamente foi de 5000ps.

```

1  `timescale 1ns/100ps
2  module flopr_tb;
3
4      int counter, errors, aux_error;
5      logic clk,rst;
6      logic clk2,rst2;
7      logic d;
8      logic q, q_esperado;
9      logic [3:0]vectors[8];
10     flopr dut(clk2, rst2, d, q);
11
12     initial begin
13         $display("Iniciando Testbench");
14         $display("| CLK | RST | D | Q |");
15         $display("-----");
16         $readmemb("flopr_tv.tv",vectors);
17         counter=0; errors=0;
18         rst = 1;
19         #10;
20         rst = 0;
21     end
22
23     always
24     begin
25         clk=1; #5;
26         clk=0; #5;
27     end
28
29     always @(posedge clk)
30     if(~rst)
31     begin
32         {clk2,rst2,d,q_esperado} = vectors[counter];
33     end
34
35     always @(negedge clk) //Sempre (que o clock descer)
36     if(~rst)
37     begin
38         aux_error = errors;

```

```

39     assert (q === q_esperado)
40   else
41     begin
42       $display("%d linha , saida = %b, (%b esperado)", counter+1, q, q_esperado);
43
44       errors = errors + 1; //Incrementa contador de erros a cada bit errado encontrado
45     end
46   if(aux_error === errors)
47     $display("| %b | %b | %b | %b | OK", clk2, rst2, d, q);
48   else
49     $display("| %b | %b | %b | %b | ERROR", clk2, rst2, d, q);
50
51     counter++; //Incrementa contador dos vetores de teste
52
53     if(counter == $size(vectors)) //Quando os vetores de teste acabarem
54     begin
55       $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
56       $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
57       #15
58       $stop;
59     end
60   end
61 end
62
63 endmodule
64

```

Figura 4 Flopr - Testbench

2.4 Modelo duv

Para o modulo flopr temos como entrada clock, reset e dado e como saída apenas o Q. Como se trata de um flopr assíncrono, o reset também vai ser parâmetro para o *always* que irá mudar o valor da saída caso o ele mude (independente do clock). Abaixo podemos ver o comportamento completo do módulo.

```

1  module flopr(input logic clk, input logic reset, input logic d, output logic q);
2
3  //Reset Assincrono
4  always_ff @(posedge clk, posedge reset)
5    if (reset) q <= 1'b0;
6    else q <= d;
7  endmodule
8

```

Figura 5 Flopr - Modelo duv

2.5 Simulação

Após iniciarmos a simulação e testarmos os tempos mínimos de clock para o modulo funcionar sem erros, chegamos aos seguintes resultados:

```

# Iniciando Testbench
# | CLK | RST | D | Q |
# -----
# | 0 | 1 | 0 | 0 | OK
# | 1 | 1 | 0 | 0 | OK
# | 0 | 1 | 1 | 0 | OK
# | 1 | 1 | 1 | 0 | OK
# | 0 | 0 | 1 | 0 | OK
# | 1 | 0 | 1 | 1 | OK
# | 0 | 0 | 0 | 1 | OK
# | 1 | 0 | 0 | 0 | OK
# Testes Efetuados = 8
# Erros Encontrados = 0

```

Figura 6 Flopr - Transcript da simulação RTL

 


Figura 7 Flopr - Sinais de entrada e saída

3 Flopenr

Abaixo podemos ver o diagrama de blocos de um Flop com reset assíncrono e enable. É válido notar que a imagem ilustra um flopenr com 4 bits de entrada/saída de dados, porém o módulo que vai ser criado aqui é de apenas 1 bit de entrada/saída de dados.

 


Figura 8 Flopenr - Diagrama de blocos

3.1 Goldem model

Abaixo segue o trecho do código utilizado para gerar os *goldem vectors*

```

//Determina a saída de acordo com as entradas
for(int i = 0; i < tamanho; i++){
    //Se reset = 1, y = 0
    if(tabelaVerdade[i][1] == 1){
        tabelaVerdade[i][4] = 0;
    }
    //Se en = 1, y = d;
    if(tabelaVerdade[i][2] == 1){
        tabelaVerdade[i][4] = tabelaVerdade[i][3];
    }
}
}

```

Figura 9 Flopenr - Goldem Model

3.2 Goldem vector

A partir do *goldem model* criado anteriormente, geramos o seguinte vetor de testes. Da esquerda para a direita temos clock, reset, enable, dado e saída. Cada entrada/saída possui apenas um bit de tamanho.

```

0_1_0_0_0
1_1_0_0_0
0_1_1_0_0
1_1_1_0_0
0_1_0_1_0
1_1_0_1_0
0_1_1_1_0
1_1_1_1_0
0_0_0_0_0
1_0_0_0_0
0_0_1_0_0
1_0_1_0_0
0_0_0_1_0
1_0_0_1_0
0_0_1_1_0
1_0_1_1_1

```

Figura 10 Flopenr - Goldem vectors

3.3 Testbench

Abaixo podemos ver o código em SystemVerilog responsável por testar o modulo flopenr. Ao iniciar damos um pulso no reset para que a saída saia do estado indeterminado "X". Para o flopenr, o tempo mínimo de clock encontrado necessário para o modulo funcionar perfeitamente foi de 6000ps.


```

1  `timescale 1ns/100ps
2  module flopenr_tb;
3
4  int counter, errors, aux_error;
5  logic clk,rst;
6  logic clk2,rst2;
7  logic d;
8  logic en;
9  logic q, q_esperado;
10 logic [4:0]vectors[16];
11 flopenr dut(clk2, rst2, en, d, q);
12
13 initial begin
14     $display("Iniciando Testbench");
15     $display("| CLK | RST | EN | D | Q |");
16     $display("-----");
17     $readmemb("flopenr_tv.tv",vectors);
18     counter=0; errors=0;
19     rst = 1;
20     #12;
21     rst = 0;
22 end
23
24 always
25 begin
26     clk=1; #6;
27     clk=0; #6;
28 end
29
30 always @(posedge clk)
31 if(~rst)
32 begin
33     {clk2,rst2,en,d,q_esperado} = vectors[counter];
34 end
35
36 always @(negedge clk) //Sempre (que o clock descer)
37 if(~rst)
38 begin
39     aux_error = errors;
40     assert (q === q_esperado)
41 else
42 begin
43     $display("%d linha , saída = %b, (%b esperado)",counter+1, q, q_esperado);
44
45     errors = errors + 1; //Incrementa contador de erros a cada bit errado encontrado
46 end
47 if(aux_error === errors)
48 $display("| %b | %b | %b | %b | %b | OK", clk2, rst2, en, d, q);
49 else
50 $display("| %b | %b | %b | %b | %b | ERROR", clk2, rst2, en, d, q);
51
52 counter++; //Incrementa contador dos vetores de teste
53
54 if(counter == $size(vectors)) //Quando os vetores de teste acabarem
55 begin
56     $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
57     $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
58     #15;
59     $stop;
60 end
61
62 end
63
64 endmodule

```

Figura 11 Flopenr - Testbench

3.4 Modelo duv

Para o módulo flopenr temos como entrada clock, reset, enable, dado e como saída apenas o Q. Como se trata de um flopenr assíncrono, o reset também vai ser parâmetro para o *always* que irá mudar o valor da saída caso o ele mude (independente do clock). Abaixo podemos ver o comportamento completo do módulo.

```

1 module flopenr(input logic clk, input logic reset, input logic en, input logic d, output logic q);
2
3 //Reset Assincrono
4 always @(posedge clk, posedge reset)
5     if (reset) q <= 1'b0;
6     else if (en) q <= d;
7 endmodule
8

```

Figura 12 Flopenr - Modelo duv

3.5 Simulação

Após iniciarmos a simulação e testarmos os tempos mínimos de clock para o modulo funcionar sem erros, chegamos aos seguintes resultados:

```

# Iniciando Testbench
# | CLK | RST | EN | D | Q |
# -----
# | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK
# | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK
# | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | OK
# | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | OK
# | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | OK
# | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | OK
# | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | OK
# | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | OK
# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
# | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
# | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK
# | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK
# | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK
# | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK
# | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | OK
# | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | OK
# Testes Efetuados = 16
# Erros Encontrados = 0

```

Figura 13 Flopenr - Transcript da simulação RTL

 


Figura 14 Flopenr - Sinais de entrada e saída

4 Mux 2:1

Abaixo podemos ver o diagrama de blocos de um multiplexador de duas entradas. É valido notar que a imagem ilustra um mux 2:1 com 4 bits em cada entrada (d0 e d1) e 4

bits na saída Y, porém o modulo que vai ser criado aqui é de apenas 1 bit para as entradas/saída.

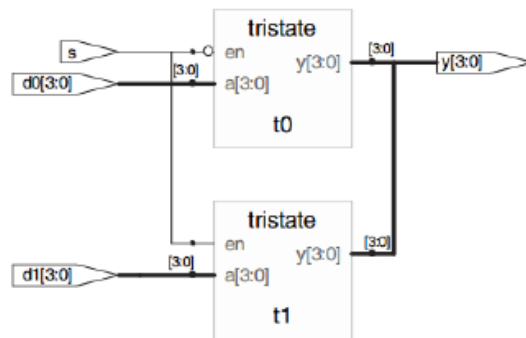


Figura 15 Mux2 - Diagrama de blocos

4.1 Goldem model

Abaixo segue o trecho do código utilizado para gerar os *goldem vectors*.

```
//Cria uma tabela com todas as possibilidades
for(int i = 0; i < tamanho; i++){
    aux = i%2;
    tabelaVerdade[i][2] = aux;
    aux = (i/2)%2;
    tabelaVerdade[i][1] = aux;
    aux = (i/4)%2;
    tabelaVerdade[i][0] = aux;
}

//Determina a saída de acordo com as entradas
for(int i = 0; i < tamanho; i++){
    //Se s=0, y=d0
    if(tabelaVerdade[i][2] == 0){
        tabelaVerdade[i][3] = tabelaVerdade[i][0];
    }
    //Se s = 1, y=d1
    else if(tabelaVerdade[i][2] == 1){
        tabelaVerdade[i][3] = tabelaVerdade[i][1];
    }
}
```

Figura 16 Mux2 - Goldem model

4.2 Goldem vector

A partir do *goldem model* criado anteriormente, geramos o seguinte vetor de testes. Da esquerda para a direita temos d0, d1, s, e y. Cada entrada/saída possui apenas um bit de tamanho.

0	0	0	0
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	1
1	1	1	1

Figura 17 Mux2 - Goldem vectors

4.3 Testbench

Abaixo podemos ver o código em SystemVerilog responsável por testar o modulo mux2. O tempo mínimo de clock encontrado necessário para o modulo funcionar perfeitamente foi de 10000ps.

```

1  `timescale 1ns/100ps
2
3  module mux2_tb;
4
5      int counter, errors, aux_error;
6      logic clk,rst;
7      logic d0,d1;
8      logic s;
9      logic ns;
10     logic y,y_esperado;
11     logic [3:0]vectors[9];
12
13     mux2 dut(d0, d1, s, y);
14
15     initial begin
16         $display("Iniciando Testbench");
17         $display("| D0 | D1 | S | Y |");
18         $display("-----");
19         $readmemb("mux2_tv.tv",vectors);
20         counter=0; errors=0;
21         rst = 1;
22         #20;
23         rst = 0;
24     end
25
26     always begin
27         clk=1; #10; //O clock em 1 durara 7ns
28         clk=0; #10; //O clock em 0 durara 5ns
29     end
30
31     always @(posedge clk)    //Sempre (que o clock subir)
32         if(~rst)
33         begin
34             //Atribui valores do vetor nas entradas do DUT e nos valores esperados
35             {d0,d1,s,y_esperado} = vectors[counter];
36         end
37

```

```

38 always @(negedge clk) //Sempre (que o clock descer)
39     if(~rst)
40     begin
41         aux_error = errors;
42
43         assert (y === y_esperado)
44         else
45         begin
46             //Mostra mensagem de erro se a saída do DUT for diferente da saída esperada
47             $display("Error: input = %b", d0);
48             $display("%d OPCA0 , output = %b, (%b expected)",s, y, y_esperado);
49
50             errors = errors + 1; //Incrementa contador de erros a cada bit errado encontrado
51         end
52     if(aux_error === errors)
53         $display("| %b | %b | %b | %b | OK", d0, d1, s, y);
54     else
55         $display("| %b | %b | %b | %b | ERROR", d0, d1, s, y);
56
57         counter++; //Incrementa contador dos vetores de teste
58
59         if(counter == $size(vectors)) //Quando os vetores de teste acabarem
60         begin
61             $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
62             $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
63             #10
64             $stop;
65         end
66     end
67 end
68
69 endmodule

```

Figura 18 Mux2 - TestBench

4.4 Modelo duv

Para o módulo mux2 temos como entrada d0, d1 e S e como saída apenas o Y. O mux2 é feito a partir de dois módulos tristate e um inversor, onde o primeiro tristate recebe o dado d0 e o controle S invertido ($\sim S$) e o segundo tristate recebe o dado d1 e o controle S. Abaixo podemos ver o comportamento do módulo.

```

1 module mux2(input logic d0, d1, input logic s, output tri y);
2
3     tristate t0(d0, ns, y);
4     tristate t1(d1, s, y);
5     inversor inv(s, ns);
6
7 endmodule
8

```

Figura 19 Mux2 - Modelo duv

4.5 Simulação

Após iniciarmos a simulação e testarmos os tempos mínimos de clock para o módulo funcionar sem erros, chegamos aos seguintes resultados:

```

# Iniciando Testbench
# | D0 | D1 | S | Y |
# -----
# | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
# | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
# | 1 | 0 | 0 | 1 | OK
# | 0 | 1 | 0 | 0 | OK
# | 1 | 1 | 0 | 1 | OK
# | 0 | 0 | 1 | 0 | OK
# | 1 | 0 | 1 | 0 | OK
# | 0 | 1 | 1 | 1 | OK
# | 1 | 1 | 1 | 1 | OK
# Testes Efetuados = 9
# Erros Encontrados = 0

```

Figura 20 Mux2 - Transcript da simulação RTL

 


Figura 21 Mux2 - Sinais de entrada e saída

5 Mux 4:1

Abaixo podemos ver o diagrama de blocos de um multiplexador de quatro entradas. É valido notar que a imagem ilustra um mux 4:1 com 4 bits em cada entrada (d0,d1, d2 e d3) e 4 bits na saída Y, porém o modulo que vai ser criado aqui é de apenas 1 bit para as entradas/saída.

 


Figura 22 Mux4 - Diagrama de blocos

5.1 Goldem model

Abaixo segue o trecho do código utilizado para gerar os *goldem vectors*.

```

//Determina a saída de acordo com as entradas
for(int i = 0; i < tamanho; i++){
    //Se s0 = 0 e s1 = 0, y = d0
    if(tabelaVerdade[i][4] == 0 && tabelaVerdade[i][5] == 0){
        tabelaVerdade[i][6] = tabelaVerdade[i][0];
    }
    //Se s0 = 1 e s1 = 0, y = d1
    if(tabelaVerdade[i][4] == 1 && tabelaVerdade[i][5] == 0){
        tabelaVerdade[i][6] = tabelaVerdade[i][1];
    }
    //Se s0 = 0 e s1 = 1, y = d2
    if(tabelaVerdade[i][4] == 0 && tabelaVerdade[i][5] == 1){
        tabelaVerdade[i][6] = tabelaVerdade[i][2];
    }
    //Se s0 = 1 e s1 = 1, y = d3
    if(tabelaVerdade[i][4] == 1 && tabelaVerdade[i][5] == 1){
        tabelaVerdade[i][6] = tabelaVerdade[i][3];
    }
}

```

Figura 23 Mux4 - Goldem Model

5.2 Goldem vector

A partir do *goldem model* criado anteriormente, geramos o seguinte vetor de testes. Da esquerda para a direita temos d0, d1, d2, d3, s0, s1 e y. Cada entrada/saída possui apenas um bit de tamanho.

```

0_1_1_1_0_0_0
0_1_1_1_0_0_0
1_0_0_0_0_0_1
1_0_1_1_1_0_0
0_1_0_0_1_0_1
1_1_0_1_0_1_0
0_0_1_0_0_1_1
1_1_1_0_1_1_0
0_0_0_1_1_1_1

```

Figura 24 Mux4 - Goldem vectors

5.3 Testbench

Abaixo podemos ver o código em SystemVerilog responsável por testar o modulo mux2. O tempo mínimo de clock encontrado necessário para o modulo funcionar perfeitamente foi de 10000ps.

```

1  `timescale 1ns/100ps
2
3  module mux4_tb;
4
5  int counter, errors, aux_error;
6  logic clk,rst;
7  logic d0, d1, d2, d3;
8  logic s0;
9  logic s1;
10 logic y,y_esperado;
11 logic [6:0]vectors[9];
12
13 mux4 dut(d0, d1, d2, d3, s0, s1, y);
14
15 initial begin
16     $display("Iniciando Testbench");
17     $display("| D0 | D1 | D2 | D3 | S0 | S1 | Y |");
18     $display("-----");
19     $readmemb("mux4_tv.tv",vectors);
20     counter=0; errors=0;
21     rst = 1;
22     #20;
23     rst = 0;
24 end
25
26 always begin
27     clk=1; #10; //O clock em 1 dura 7ns
28     clk=0; #10; //O clock em 0 dura 5ns
29 end
30
31 always @(posedge clk) //Sempre (que o clock subir)
32     if(~rst)
33     begin
34         //Atribui valores do vetor nas entradas do DUT e nos valores esperados
35         {d0, d1, d2, d3, s0, s1, y_esperado} = vectors[counter];
36     end
37
38     always @(negedge clk) //Sempre (que o clock descer)
39         if(~rst)
40         begin
41             aux_error = errors;
42
43             assert (y === y_esperado)
44             else
45             begin
46                 //Mostra mensagem de erro se a saída do DUT for diferente da saída esperada
47                 //$display("Error: input in position %d = %b", i, d0);
48                 $display("%d OPÇÃO , output = %b, (%b expected)", s0, y, y_esperado);
49
50                 errors = errors + 1; //Incrementa contador de erros a cada bit errado encontrado
51             end
52
53             if(aux_error === errors)
54                 $display("| %b | %b | %b | %b | %b | %b | %b | OK", d0, d1, d2, d3, s0, s1, y);
55             else
56                 $display("| %b | %b | %b | %b | %b | %b | %b | ERRO", d0, d1, d2, d3, s0, s1, y);
57
58             counter++; //Incrementa contador dos vetores de teste
59
60             if(counter == $size(vectors)) //Quando os vetores de teste acabarem
61             begin
62                 $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
63                 $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
64                 #15;
65                 $stop;
66             end
67
68         end
69     end
70 endmodule

```

Figura 25 Mux4 - Testbench

5.4 Modelo duv

Para o módulo mux4 temos como entrada d0, d1, d2, d3, s0 s1 e como saída apenas o Y. O mux4 é feito a partir de três módulos mux2, onde o primeiro mux recebe os dados d0 e d1, o controle

s0 e sai com y0. O segundo mux recebe os dados d2 e d3, o controle s0, e sai com y1. O terceiro mux recebe em sua entrada d0 o dado proveniente da saída y0 do primeiro mux e na entrada d1 o dado vindo da saída y1 do segundo mux. Ele também recebe o controle s1 e sai com o dado Y.

```

1 module mux4(input logic d0, d1, d2, d3, input logic s0, s1, output logic y);
2
3     mux2 m1(d0, d1, s0, y0);
4     mux2 m2(d2, d3, s0, y1);
5     mux2 m3(y0, y1, s1, y);
6
7 endmodule
8

```

Figura 26 Mux4 - Modelo duv

5.5 Simulação

Após iniciarmos a simulação e testarmos os tempos mínimos de clock para o modulo funcionar sem erros, chegamos aos seguintes resultados:

```

# Iniciando Testbench
# | D0 | D1 | D2 | D3 | S0 | S1 | Y |
# -----
# | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK
# | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK
# | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | OK
# | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | OK
# | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | OK
# | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | OK
# | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | OK
# | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | OK
# | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | OK
# Testes Efetuados = 9
# Erros Encontrados = 0

```

Figura 27 Mux4 - Transcript da simulação RTL

 


Figura 28 Mux4 - Sinais de entrada e saída