

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
CENTRO DE INFORMÁTICA  
CONCEPÇÃO ESTRUTURADA DE CIRCUITOS INTEGRADOS



**PROJETO MIPS – ENTREGA 5**

**THIAGO ALVES DE ARAUJO**

2016019787

## Sumário

1	Tabela de figuras .....	4
2	Mux 2:1 5 bits.....	6
2.1	Goldem vector .....	6
2.2	Testbench.....	6
2.3	Modelo duv .....	7
2.4	Simulação RTL.....	7
2.5	Simulação Gate Level .....	7
3	Mux 8:1.....	8
3.1	Goldem vector .....	8
3.2	Testbench.....	9
3.3	Modelo duv .....	9
3.4	Simulação RTL.....	10
3.5	Simulação <i>Gate Level</i> .....	10
4	Mux 2:1 32 bits.....	12
4.1	Goldem vector .....	12
4.2	Testbench.....	12
4.3	Modelo duv .....	13
4.4	Simulação RTL.....	13
4.5	Simulação Gate Level .....	14
5	Mux 4:1 32 bits.....	15
5.1	Goldem vector .....	15
5.2	Testbench.....	15
5.3	Modelo duv .....	16
5.4	Simulação RTL.....	17
5.5	Simulação Gate Level .....	17
6	Mux 8:1 32 bits.....	19
6.1	Goldem vector .....	19
6.2	Testbench.....	19
6.3	Modelo duv .....	20
6.4	Simulação RTL.....	21
6.5	Simulação Gate Level .....	21
7	Flopr 32 bits.....	22
7.1	Goldem vector .....	22
7.2	Testbench.....	23
7.3	Modelo duv .....	23

7.4	Simulação RTL.....	24
7.5	Simulação Gate Level .....	24
8	Floper 32 bits.....	25
8.1	Golden vector.....	25
8.2	Testbench.....	26
8.3	Modelo duv .....	26
8.4	Simulação RTL.....	26
8.5	Simulação Gate Level .....	27

## 1 Tabela de figuras

Figura 1 Mux 2 5bit - Goldem vectors .....	6
Figura 2 Mux 2 5bit - TestBench.....	6
Figura 3 Mux 2 5bit - Modelo Duv.....	7
Figura 4 Mux 2 5bit - Simulação RTL .....	7
Figura 5 Mux 2 5bit - RTL view .....	7
Figura 6 Mux 2 5bit – Gate Level clk 8 .....	8
Figura 7 Mux 2 5bit – Gate Level clk 9 .....	8
Figura 8 Mux 2 5bit – Sinais de entrada e saída.....	8
Figura 9 Mux 8 - Goldem vectors .....	8
Figura 10 Mux 8 - Testbench .....	9
Figura 11 Mux 8 - Modelo Duv.....	10
Figura 12 Mux 8 - Simulação RTL .....	10
Figura 13 Mux 8 - RTL view .....	10
Figura 14 Mux 8 – Gate Level clk 9.....	11
Figura 15 Mux 8 – Gate Level clk 10.....	11
Figura 16 Mux 8 – Gate Level clk 11.....	11
Figura 17 Mux 8 -- Sinais de entrada e saída.....	11
Figura 18 Mux 2 32 bits - Goldem vectors .....	12
Figura 19 Mux 2 32 bits - Testbench .....	13
Figura 20 Mux 2 32 - Modelu duv .....	13
Figura 21 Mux 2 32 - Simulação RTL .....	13
Figura 22 Mux 2 32 - RTL view.....	14
Figura 23 Mux 2 32 - clk 8 .....	14
Figura 24 Mux 2 32 - clk 9 .....	14
Figura 25 Mux 2 32 - clk 10 .....	14
Figura 26 Mux 2 32– Sinais de entrada e saída.....	14
Figura 27 Mux 4 32 bits - Goldem vectors .....	15
Figura 28 Mux 4 32 - Testbench .....	16
Figura 29 Mux 4 32 - Modelo duv .....	16
Figura 30 Mux 4 32 - Simulação RTL .....	17
Figura 31 Mux 4 32 – RTL view.....	17
Figura 32 Mux 4 32 - clk 10 .....	18
Figura 33 Mux 4 32 - clk 11 .....	18
Figura 34 Mux 4 32 - Sinais de entrada e saída.....	18
Figura 35 Mux 8 32 bits - Goldem vectors .....	19
Figura 36 Testbench .....	20
Figura 37 Modelo duv .....	20
Figura 38 Rtl view .....	21
Figura 39 clk 8.....	21
Figura 40clk 9 .....	22
Figura 41 Sinias de entrada e saída.....	22
Figura 42 Flopr 32 bits - Goldem vectors .....	22
Figura 43flopr 32 - Testbench .....	23
Figura 44 flopr - modelo duv.....	23
Figura 45 flopr - Simulação rtl.....	24
Figura 46 flopr - rtl view .....	24

Figura 47 clk 9.....	24
Figura 48clk 10 .....	24
Figura 49 flopr - Sinais de entrada e saida .....	25
Figura 50 Flopenr 32 bits - Goldem vectors .....	25
Figura 51 flopenr - testbench .....	26
Figura 52 flopenr - duv .....	26
Figura 53clk 10 .....	27
Figura 54clk 11 .....	27
Figura 55 flopenr - Sinais de entrada e saida .....	28

## 2 Mux 2:1 5 bits

Agora, vamos desenvolver um multiplexador de 2 entradas, porém, diferente do anterior, cada entrada dessa possui 5 bits.

### 2.1 Goldem vector

Abaixo podemos ver os *goldem vectors* gerados a partir do *goldem model*

```
00000_11111_0_11111
11111_00000_1_11111
11111_00000_0_00000
00000_11111_1_00000
```

Figura 1 Mux 2 5bit - Goldem vectors

### 2.2 Testbench

Abaixo podemos ver o testbench utilizado para testar o modulo.

```
1 `timescale 1ns/100ps
2
3 module mux2_tb;
4
5 int counter, errors, aux_error;
6 logic clk, rst;
7 logic [4:0]d1;
8 logic [4:0]d0;
9 logic s;
10 logic [4:0]y, y_esperado;
11 logic [15:0]vectors[4];
12
13 mux2 dut(.d1(d1), .d0(d0), .s(s), .y(y));
14
15 initial begin
16     $display("Iniciando Testbench");
17     $display("| D0 | D1 | S | Y | Y_esperado |");
18     $display("-----|-----|-----|-----|");
19     $readmemb("mux2_tv.tv", vectors);
20     counter=0; errors=0;
21     rst = 1;
22     #12;
23     rst = 0;
24 end
25
26 always begin
27     clk=1; #7;
28     clk=0; #5;
29 end
30
31 always @(posedge clk)
32 if(~rst)
33 begin
34     //Atribui valores do vetor nas entradas do DUT e nos valores esperados
35     (d1, d0, s, y_esperado) = vectors[counter];
36 end
37
38 always @(negedge clk) //Sempre (que o clock descer)
39 if(~rst)
40 begin
41     aux_error = errors;
42
43     assert (y == y_esperado)
44
45     else errors = errors + 1;
46
47     if(aux_error == errors)
48         $display("| %b | %b | %b | %b | %b | OK", d0, d1, s, y, y_esperado);
49     else
50         $display("| %b | %b | %b | %b | %b | ERROR", d0, d1, s, y, y_esperado);
51
52     counter++; //Incrementa contador dos vetores de teste
53
54     if(counter == $size(vectors)) //Quando os vetores de teste acabarem
55     begin
56         $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
57         $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
58         #10;
59         $stop;
60     end
61
62 end
63
64 endmodule
```

Figura 2 Mux 2 5bit - TestBench

## 2.3 Modelo duv

Abaixo podemos ver o modelo duv do modulo. Temos duas entradas de 5 bits (d0 e d1), uma entrada de controle S e uma saída de 5 bits (y).

```
1 module mux2(input logic [4:0]d1, input logic [4:0]d0, input logic s, output tri [4:0]y);
2
3   logic ns;
4
5   tristate t0(d0, ns, y);
6   tristate t1(d1, s, y);
7   inversor inv(s, ns);
8
9 endmodule
```

Figura 3 Mux 2 5bit - Modelo Duv

## 2.4 Simulação RTL

Abaixo podemos ver o transcript da simulação RTL. Como podemos ver, o modulo está se comportando como o esperado.

```
# Iniciando Testbench
# | D0 | D1 | S | Y | Y_esperado |
# |----|----|---|---|-----|
# | 1111 | 0000 | 0 | 1111 | 1111 | OK
# | 0000 | 1111 | 1 | 1111 | 1111 | OK
# | 0000 | 1111 | 0 | 0000 | 0000 | OK
# | 1111 | 0000 | 1 | 0000 | 0000 | OK
# Testes Efetuados = 4
# Erros Encontrados = 0
```

Figura 4 Mux 2 5bit - Simulação RTL

Também podemos observar a visualização RTL do modulo criado.

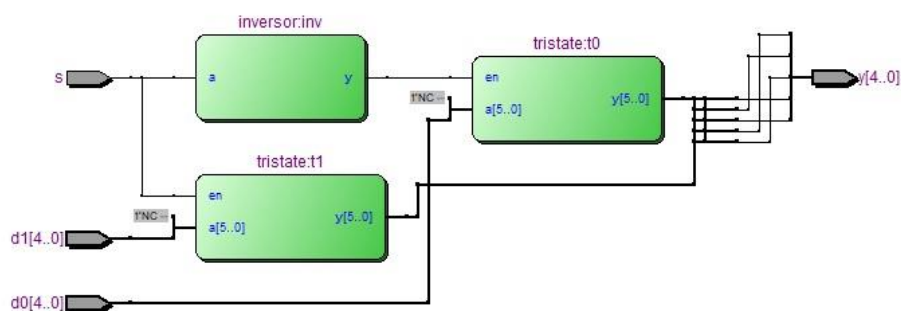


Figura 5 Mux 2 5bit - RTL view

## 2.5 Simulação Gate Level

Iniciamos a simulação gate level com o clock em 8. Como podemos ver, 4 erros foram encontrados.

```
# Iniciando Testbench
# | D0 | D1 | S | Y | Y_esperado |
# |-----|-----|-----|-----|-----|
# | 1111 | 0000 | 0 | xxxx | 1111 | ERROR
# | 0000 | 1111 | 1 | 1011 | 1111 | ERROR
# | 0000 | 1111 | 0 | 1111 | 0000 | ERROR
# | 1111 | 0000 | 1 | 0100 | 0000 | ERROR
# Testes Efetuados = 4
# Erros Encontrados = 4
```

Figura 6 Mux 2 5bit – Gate Level clk 8

Subindo o clock para 9, o modulo consegue se comportar normalmente.

```
# Iniciando Testbench
# | D0 | D1 | S | Y | Y_esperado |
# |-----|-----|-----|-----|-----|
# | 1111 | 0000 | 0 | 1111 | 1111 | OK
# | 0000 | 1111 | 1 | 1111 | 1111 | OK
# | 0000 | 1111 | 0 | 0000 | 0000 | OK
# | 1111 | 0000 | 1 | 0000 | 0000 | OK
# Testes Efetuados = 4
# Erros Encontrados = 0
```

Figura 7 Mux 2 5bit – Gate Level clk 9

Abaixo podemos ver os sinais de entrada e saída.

 


Figura 8 Mux 2 5bit – Sinais de entrada e saída

### 3 Mux 8:1

Agora vamos desenvolver um multiplexador de 8:1. Ele é muito parecido com o mux4 desenvolvido anteriormente, porém com algumas mudanças.

#### 3.1 Goldem vector

Abaixo podemos ver os *goldem vectors* gerados a partir do *goldem model*

```
00000001_000_1
00000010_001_1
00000100_010_1
00001000_011_1
00010000_100_1
00100000_101_1
01000000_110_1
10000000_111_1
11111110_000_0
11111101_001_0
11111011_010_0
11110111_011_0
11101111_100_0
11011111_101_0
10111111_110_0
01111111_111_0
```

Figura 9 Mux 8 - Goldem vectors



## 3.2 Testbench

Abaixo Podemos ver o testbench utilizado para simular o modulo.

```
1  `timescale 1ns/100ps
2
3  module mux8_tb;
4
5  int counter, errors, aux_error;
6  logic clk,rst;
7  logic [7:0]d;
8  logic [2:0]s;
9  logic y,y_esperado;
10 logic [11:0]vectors[16];
11
12 mux8 dut(.d(d), .s(s), .y(y));
13
14 initial begin
15     $display("Iniciando Testbench");
16     $display("|      D      | S | Y | Y_esperado |");
17     $display("|-----|-----|-----|-----|");
18     $readmemb("mux8_tv.tv",vectors);
19     counter=0; errors=0;
20     rst = 1;
21     #16;
22     rst = 0;
23 end
24
25 always begin
26     clk=1; #11;
27     clk=0; #5;
28 end
29
30 always @(posedge clk)
31     if(~rst)
32     begin
33         //Atribui valores do vetor nas entradas do DUT e nos valores esperados
34         {d,s,y_esperado} = vectors[counter];
35     end
36
37 always @(negedge clk) //Sempre (que o clock descer)
38     if(~rst)
39     begin
40         aux_error = errors;
41
42         assert (y === y_esperado)
43
44         else errors = errors + 1;
45
46         if(aux_error === errors)
47             $display("| %b | %b | %b | %b | OK", d, s, y, y_esperado);
48         else
49             $display("| %b | %b | %b | %b | ERROR", d, s, y, y_esperado);
50
51         counter++; //Incrementa contador dos vetores de teste
52
53         if(counter == $size(vectors)) //Quando os vetores de teste acabarem
54         begin
55             $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
56             $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
57             #10
58             $stop;
59         end
60     end
61 end
62
63 endmodule
64
```

Figura 10 Mux 8 - Testbench

## 3.3 Modelo duv

Abaixo podemos ver o modelo duv do modulo. Temos uma entrada de dados de 8 bits (d), uma entrada de controle de 2 bits (s) e uma saída de 1 bit (y).

```

1  module mux8(input logic [7:0]d, input logic [2:0]s, output logic y);
2
3      logic [1:0]y0;
4
5      mux4 m4_0(d[3:0], s[1:0], y0[0]);
6      mux4 m4_1(d[7:4], s[1:0], y0[1]);
7
8      mux2 m2_0(y0[1:0], s[2], y);
9
10 endmodule

```

Figura 11 Mux 8 - Modelo Duv

### 3.4 Simulação RTL

Abaixo podemos ver o transcript da simulação RTL. Como podemos ver, o modulo está se comportando como o esperado.

```

# Iniciando Testbench
# | D | S | Y | Y_esperado |
# |---|---|---|---|
# | 00000001 | 000 | 1 | 1 | OK
# | 00000010 | 001 | 1 | 1 | OK
# | 00000100 | 010 | 1 | 1 | OK
# | 00001000 | 011 | 1 | 1 | OK
# | 00010000 | 100 | 1 | 1 | OK
# | 00100000 | 101 | 1 | 1 | OK
# | 01000000 | 110 | 1 | 1 | OK
# | 10000000 | 111 | 1 | 1 | OK
# | 11111110 | 000 | 0 | 0 | OK
# | 11111101 | 001 | 0 | 0 | OK
# | 11111011 | 010 | 0 | 0 | OK
# | 11110111 | 011 | 0 | 0 | OK
# | 11101111 | 100 | 0 | 0 | OK
# | 11011111 | 101 | 0 | 0 | OK
# | 10111111 | 110 | 0 | 0 | OK
# | 01111111 | 111 | 0 | 0 | OK
# Testes Efetuados = 16
# Erros Encontrados = 0

```

Figura 12 Mux 8 - Simulação RTL

Também podemos observar a visualização RTL do modulo criado.

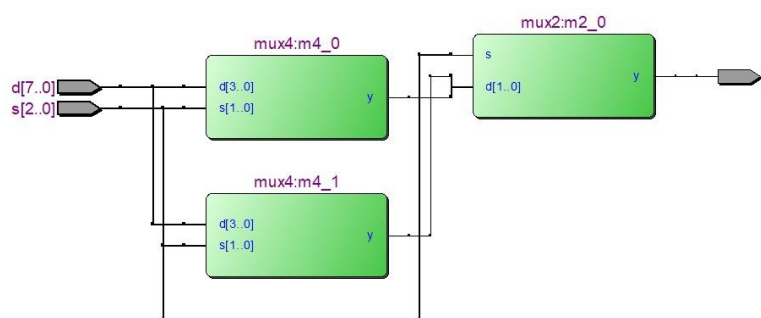


Figura 13 Mux 8 - RTL view

### 3.5 Simulação Gate Level

Iniciamos a simulação gate level com o clock em 9 e subimos até 11 onde podemos observar que os erros somem e o modulo consegue se comportar normalmente.

```
# Iniciando Testbench
# | D | S | Y | Y_esperado |
# |-----|-----|-----|-----|
# | 00000001 | 000 | 1 | 1 | OK
# | 00000010 | 001 | 1 | 1 | OK
# | 00000100 | 010 | 1 | 1 | OK
# | 00001000 | 011 | 1 | 1 | OK
# | 00010000 | 100 | 1 | 1 | OK
# | 00100000 | 101 | 1 | 1 | OK
# | 01000000 | 110 | 1 | 1 | OK
# | 10000000 | 111 | 1 | 1 | OK
# | 11111110 | 000 | 0 | 0 | OK
# | 11111101 | 001 | 0 | 0 | OK
# | 11111011 | 010 | 0 | 0 | OK
# | 11110111 | 011 | 0 | 0 | OK
# | 11101111 | 100 | 0 | 0 | OK
# | 11011111 | 101 | 0 | 0 | OK
# | 10111111 | 110 | 1 | 0 | ERROR
# | 01111111 | 111 | 0 | 0 | OK
# Testes Efetuados = 16
# Erros Encontrados = 1
```

Figura 14 Mux 8 – Gate Level clk 9

```
# Iniciando Testbench
# | D | S | Y | Y_esperado |
# |-----|-----|-----|-----|
# | 00000001 | 000 | x | 1 | ERROR
# | 00000010 | 001 | 1 | 1 | OK
# | 00000100 | 010 | 1 | 1 | OK
# | 00001000 | 011 | 1 | 1 | OK
# | 00010000 | 100 | 0 | 1 | ERROR
# | 00100000 | 101 | 1 | 1 | OK
# | 01000000 | 110 | 1 | 1 | OK
# | 10000000 | 111 | 1 | 1 | OK
# | 11111110 | 000 | 1 | 0 | ERROR
# | 11111101 | 001 | 0 | 0 | OK
# | 11111011 | 010 | 1 | 0 | ERROR
# | 11110111 | 011 | 1 | 0 | ERROR
# | 11101111 | 100 | 0 | 0 | OK
# | 11011111 | 101 | 1 | 0 | ERROR
# | 10111111 | 110 | 1 | 0 | ERROR
# | 01111111 | 111 | 0 | 0 | OK
# Testes Efetuados = 16
# Erros Encontrados = 7
```

Figura 15 Mux 8 – Gate Level clk 10

```
# Iniciando Testbench
# | D | S | Y | Y_esperado |
# |-----|-----|-----|-----|
# | 00000001 | 000 | 1 | 1 | OK
# | 00000010 | 001 | 1 | 1 | OK
# | 00000100 | 010 | 1 | 1 | OK
# | 00001000 | 011 | 1 | 1 | OK
# | 00010000 | 100 | 1 | 1 | OK
# | 00100000 | 101 | 1 | 1 | OK
# | 01000000 | 110 | 1 | 1 | OK
# | 10000000 | 111 | 1 | 1 | OK
# | 11111110 | 000 | 0 | 0 | OK
# | 11111101 | 001 | 0 | 0 | OK
# | 11111011 | 010 | 0 | 0 | OK
# | 11110111 | 011 | 0 | 0 | OK
# | 11101111 | 100 | 0 | 0 | OK
# | 11011111 | 101 | 0 | 0 | OK
# | 10111111 | 110 | 0 | 0 | OK
# | 01111111 | 111 | 0 | 0 | OK
# Testes Efetuados = 16
# Erros Encontrados = 0
```

Figura 16 Mux 8 – Gate Level clk 11

 


Figura 17 Mux 8 -- Sinais de entrada e saída

## 4 Mux 2:1 32 bits

Agora vamos estender as entradas de saídas do mux2 (criado anteriormente) para 32 bits. As mudanças são muito poucas e podem ser observadas principalmente no testbench e nos goldem vectors

### 4.1 Goldem vector

Abaixo podemos ver os *goldem vectors* gerados a partir do *goldem model*

```
00000000000000000000000000000000_
11111111111111111111111111111111_0_
11111111111111111111111111111111_
11111111111111111111111111111111_
00000000000000000000000000000000_1_
11111111111111111111111111111111_
11111111111111111111111111111111_
00000000000000000000000000000000_0_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
11111111111111111111111111111111_1_
00000000000000000000000000000000_
```

Figura 18 Mux 2 32 bits - Goldem vectors

### 4.2 Testbench

Abaixo podemos ver o testbench utilizado para testar o modulo.

```
1  `timescale 1ns/100ps
2
3  module mux2_tb;
4
5  int counter, errors, aux_error;
6  logic clk,rst;
7  logic [31:0]dl;
8  logic [31:0]d0;
9  logic s;
10 logic [31:0]y,y_esperado;
11 logic [96:0]vectors[4];
12
13 mux2 dut(.dl(dl), .d0(d0), .s(s), .y(y));
14
15 initial begin
16     $display("Iniciando Testbench");
17     $display("          D0          |          D1          | S |
18     $display("-----|-----|-----|-----|
19     $readmemb("mux2_tv.tv",vectors);
20     counter=0; errors=0;
21     rst = 1;
22     #13;
23     rst = 0;
24 end
25
26 always begin
27     clk=1; #8;
28     clk=0; #5;
29 end
30
31 always @(posedge clk)
32     if(~rst)
33     begin
34         //Atribui valores do vetor nas entradas do DUT e nos valores esperados
35         {dl, d0, s ,y_esperado} = vectors[counter];
36     end
37
38     always @(negedge clk) //Sempre (que o clock descer)
```

```

39     if(~rst)
40     begin
41         aux_error = errors;
42
43         assert (y === y_esperado)
44
45         else errors = errors + 1;
46
47         if(aux_error === errors)
48             $display("| %b | %b | %b | %b | %b | OK", d0, dl, s, y, y_esperado);
49         else
50             $display("| %b | %b | %b | %b | %b | ERROR", d0, dl, s, y, y_esperado);
51
52         counter++; //Incrementa contador dos vetores de teste
53
54         if(counter == $size(vectors)) //Quando os vetores de teste acabarem
55         begin
56             $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
57             $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
58             #10
59             $stop;
60         end
61     end
62 end
63
64 endmodule

```

Figura 19 Mux 2 32 bits - Testbench

### 4.3 Modelo duv

Abaixo podemos ver o modelo duv do modulo. Ele tem a lógica exatamente igual ao mux2 anterior, porém a entrada possui 32 bits, assim como a saída

```

1  module mux2(input logic [31:0]dl, input logic [31:0]d0, input logic s, output tri [31:0]y);
2
3      logic ns;
4
5      tristate t0(d0, ns, y);
6      tristate t1(dl, s, y);
7      inversor inv(s, ns);
8
9  endmodule
10

```

Figura 20 Mux 2 32 - Modelu duv

### 4.4 Simulação RTL

Abaixo podemos ver o transcript da simulação RTL. Como podemos ver, o modulo está se comportando como o esperado.

```

# Iniciando Testbench
# |-----|-----|-----|-----|-----|
# | D0 | D1 | S | Y | Y_esperado |
# |-----|-----|-----|-----|-----|
# | 11111111111111111111111111111111 | 00000000000000000000000000000000 | 0 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# | 00000000000000000000000000000000 | 11111111111111111111111111111111 | 1 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# | 00000000000000000000000000000000 | 11111111111111111111111111111111 | 0 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 11111111111111111111111111111111 | 00000000000000000000000000000000 | 1 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# Testes Efetuados = 4
# Erros Encontrados = 0

```

Figura 21 Mux 2 32 - Simulação RTL

Também podemos observar a visualização RTL do modulo criado.





## 5 Mux 4:1 32 bits

Agora vamos estender as entradas de saídas do mux4 (criado anteriormente) para 32 bits. As mudanças são muito poucas e podem ser observadas principalmente no testbench e nos goldem vectors.

### 5.1 Goldem vector

Abaixo podemos ver os *goldem vectors* gerados a partir do *goldem model*

```
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
11111111111111111111111111111111_00_
11111111111111111111111111111111_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
11111111111111111111111111111111_
00000000000000000000000000000000_01_
11111111111111111111111111111111_
00000000000000000000000000000000_
11111111111111111111111111111111_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_10_
11111111111111111111111111111111_
11111111111111111111111111111111_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_11_
11111111111111111111111111111111_
11111111111111111111111111111111_
11111111111111111111111111111111_
11111111111111111111111111111111_
00000000000000000000000000000000_00_
00000000000000000000000000000000_
11111111111111111111111111111111_
11111111111111111111111111111111_
00000000000000000000000000000000_
11111111111111111111111111111111_01_
00000000000000000000000000000000_
11111111111111111111111111111111_
00000000000000000000000000000000_
11111111111111111111111111111111_10_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
11111111111111111111111111111111_
11111111111111111111111111111111_
11111111111111111111111111111111_11_
00000000000000000000000000000000_
```

Figura 27 Mux 4 32 bits - Goldem vectors

### 5.2 Testbench

Abaixo podemos ver o testbench utilizado para testar o modulo.

```

1  `timescale 1ns/100ps
2
3  module mux4_tb;
4
5  int counter, errors, aux_error;
6  logic clk,rst;
7  logic [31:0]d0;
8  logic [31:0]d1;
9  logic [31:0]d2;
10 logic [31:0]d3;
11 logic [1:0]s;
12 logic [31:0]y,y_esperado;
13 logic [16:0]vectors[8];
14
15 mux4 dut(.d3(d3), .d2(d2), .d1(d1), .d0(d0), .s(s), .y(y));
16
17 initial begin
18     $display("Iniciando Testbench");
19     $display(" |----- D -----| S |----- Y -----|----- Y_esperado -----|");
20     $display(" |-----|-----|-----|-----|");
21
22     $readmemb("mux4_tv.tv",vectors);
23     counter=0; errors=0;
24     rst = 1;
25     #15;
26     rst = 0;
27 end
28
29 always begin
30     clk=1; #10;
31     clk=0; #5;
32 end
33
34 always @(posedge clk) //Sempre (que o clock subir)
35 if(~rst)
36 begin
37     {d3, d2, d1, d0, s, y_esperado} = vectors[counter];
38 end
39
40 always @(negedge clk) //Sempre (que o clock descer)
41 if(~rst)
42 begin
43     aux_error = errors;
44
45     assert (y == y_esperado)
46
47     else errors = errors + 1; //Incrementa contador de erros a cada bit errado encontrado
48
49     if(aux_error == errors)begin
50         $display("D0 | %b | %b | %b | %b | OK", d0, s, y, y_esperado);
51         $display("D1 | %b |", d1);
52         $display("D2 | %b |", d2);
53         $display("D3 | %b |", d3);
54         $display(" ");
55     end
56     else begin
57         $display("D0 | %b | %b | %b | %b | ERRO", d0, s, y, y_esperado);
58         $display("D1 | %b |", d1);
59         $display("D2 | %b |", d2);
60         $display(" ");
61     end
62     counter++; //Incrementa contador dos vetores de teste
63
64     if(counter == $size(vectors)) //Quando os vetores de teste acabarem
65     begin
66         $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
67         $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
68         #15;
69         $stop;
70     end
71 end
72
73 endmodule
74

```

Figura 28 Mux 4 32 - Testbench

### 5.3 Modelo duv

Abaixo podemos ver o modelo duv do modulo. Ele tem a lógica exatamente igual ao mux2 anterior, porém a entrada possui 32 bits, assim como a saída

```

1  module mux4(input logic [31:0]d3, input logic [31:0]d2, input logic [31:0]d1,
2      input logic [31:0]d0, input logic [1:0]s, output logic [31:0]y);
3
4      logic [31:0]a0;
5      logic [31:0]a1;
6
7      mux2 m0(d1, d0, s[0], a0);
8      mux2 m1(d3, d2, s[0], a1);
9      mux2 m2(a1, a0, s[1], y);
10
11 endmodule

```

Figura 29 Mux 4 32 - Modelo duv



## 5.4 Simulação RTL

Abaixo podemos ver o transcript da simulação RTL. Como podemos ver, o modulo está se comportando como o esperado.

```
# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 10 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 11111111111111111111111111111111 |
# D3 | 00000000000000000000000000000000 |
#
# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 11 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 00000000000000000000000000000000 |
# D3 | 11111111111111111111111111111111 |
#
# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 00 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# D1 | 11111111111111111111111111111111 |
# D2 | 11111111111111111111111111111111 |
# D3 | 11111111111111111111111111111111 |
#
# D0 | 11111111111111111111111111111111 | 01 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 11111111111111111111111111111111 |
# D3 | 11111111111111111111111111111111 |
#
# D0 | 11111111111111111111111111111111 | 10 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# D1 | 11111111111111111111111111111111 |
# D2 | 00000000000000000000000000000000 |
# D3 | 11111111111111111111111111111111 |
#
# D0 | 11111111111111111111111111111111 | 11 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# D1 | 11111111111111111111111111111111 |
# D2 | 11111111111111111111111111111111 |
# D3 | 00000000000000000000000000000000 |
#
# Testes Efetuados = 8
# Erros Encontrados = 0
```

Figura 30 Mux 4 32 - Simulação RTL

Também podemos observar a visualização RTL do modulo criado.

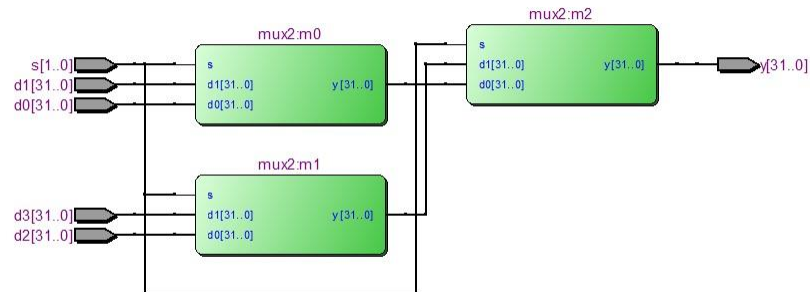


Figura 31 Mux 4 32 – RTL view

## 5.5 Simulação Gate Level

Iniciamos a simulação gate level com o clock em 10. Como podemos ver, 8 erros foram encontrados.

```

# Iniciando Testbench
# |-----D-----| S |-----Y-----|-----Y_esperado-----|
# D0 | 11111111111111111111111111111111 | 00 | 11x1111111x11x11111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | ERRO
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 00000000000000000000000000000000 |
#
# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 01 | 11011111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | ERRO
# D1 | 11111111111111111111111111111111 |
# D2 | 00000000000000000000000000000000 |
#
# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 10 | 11011111101101101101111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | ERRO
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 11111111111111111111111111111111 |
#
# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 11 | 11011111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | ERRO
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 00000000000000000000000000000000 |
#
# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 00 | 00100000010010001100000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | ERRO
# D1 | 11111111111111111111111111111111 |
# D2 | 11111111111111111111111111111111 |
#
# D0 | 11111111111111111111111111111111 | 01 | 00100000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | ERRO
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 11111111111111111111111111111111 |
#
# D0 | 11111111111111111111111111111111 | 10 | 00100000010010001100000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | ERRO
# D1 | 11111111111111111111111111111111 |
# D2 | 00000000000000000000000000000000 |
#
# D0 | 11111111111111111111111111111111 | 11 | 00100000000000000100000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | ERRO
# D1 | 11111111111111111111111111111111 |
# D2 | 11111111111111111111111111111111 |
#
# Testes Efetuados = 8
# Erros Encontrados = 8

```

Figura 32 Mux 4 32 - clk 10

Subindo o clock para 11, o modulo funcionou perfeitamente.

```

# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 10 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 11111111111111111111111111111111 |
# D3 | 00000000000000000000000000000000 |
#
# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 11 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 00000000000000000000000000000000 |
# D3 | 11111111111111111111111111111111 |
#
# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 00 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# D1 | 11111111111111111111111111111111 |
# D2 | 11111111111111111111111111111111 |
# D3 | 11111111111111111111111111111111 |
#
# D0 | 11111111111111111111111111111111 | 01 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 11111111111111111111111111111111 |
# D3 | 11111111111111111111111111111111 |
#
# D0 | 11111111111111111111111111111111 | 10 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# D1 | 11111111111111111111111111111111 |
# D2 | 00000000000000000000000000000000 |
# D3 | 11111111111111111111111111111111 |
#
# D0 | 11111111111111111111111111111111 | 11 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# D1 | 11111111111111111111111111111111 |
# D2 | 11111111111111111111111111111111 |
# D3 | 00000000000000000000000000000000 |
#
# Testes Efetuados = 8
# Erros Encontrados = 0

```

Figura 33 Mux 4 32 - clk 11

Abaixo podemos ver os sinais de entrada e saída.

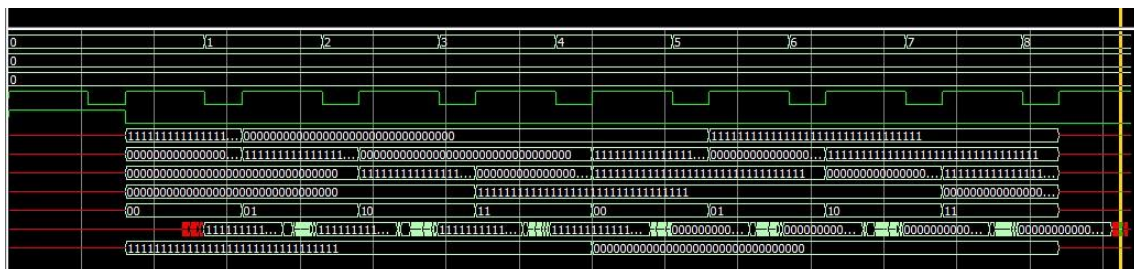


Figura 34 Mux 4 32 - Sinais de entrada e saída.

## 6 Mux 8:1 32 bits

Agora vamos estender as entradas de saídas do mux4 (criado anteriormente) para 32 bits. As mudanças são muito poucas e podem ser observadas principalmente no testbench e nos goldem vectors.

### 6.1 Goldem vector

Abaixo podemos ver os *goldem vectors* gerados a partir do *goldem model*

```
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
11111111111111111111111111111111_000_
11111111111111111111111111111111_

00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
11111111111111111111111111111111_001_
00000000000000000000000000000000_001_
11111111111111111111111111111111_

00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
00000000000000000000000000000000_
11111111111111111111111111111111_010_
00000000000000000000000000000000_010_
11111111111111111111111111111111_
```

Figura 35 Mux 8 32 bits - Goldem vectors

### 6.2 Testbench

Abaixo podemos ver o testbench utilizado para testar o modulo.

```

1 `timescale 1ns/100ps
2
3 module mux8_tb;
4
5     int counter, errors, aux_error;
6     logic clk,rst;
7     logic [31:0]d0;
8     logic [31:0]d1;
9     logic [31:0]d2;
10    logic [31:0]d3;
11    logic [31:0]d4;
12    logic [31:0]d5;
13    logic [31:0]d6;
14    logic [31:0]d7;
15    logic [2:0]s;
16    logic [31:0]y,y_esperado;
17
18    logic [290:0]vectors[8];
19
20    mux8 dut(.d7(d7), .d6(d6), .d5(d5), .d4(d4), .d3(d3), .d2(d2), .d1(d1), .d0(d0), .s(s), .y(y));
21
22    initial begin
23        $display("Iniciando Testbench");
24        $display(" | D | S | Y | Y_esperado |");
25        $display(" |-----|-----|-----|-----|");
26        $readmemb("mux8_tv.tv",vectors);
27        counter=0; errors=0;
28        rst = 1;
29        #40;
30        rst = 0;
31    end
32
33    always begin
34        clk=1; #30;
35        clk=0; #10;
36    end
37
38    always @(posedge clk)
39        if(~rst)
40            begin
41                //Atribui valores do vetor nas entradas do DUT e nos valores esperados
42                {d7, d6, d5, d4, d3, d2, d1, d0, s, y_esperado} = vectors[counter];
43            end
44
45        always @(negedge clk) //Sempre (que o clock descer)
46            if(~rst)
47                begin
48                    aux_error = errors;
49
50                    assert (y == y_esperado)
51
52                    else errors = errors + 1;
53
54                    if(aux_error == errors)begin
55                        $display("D0 | %b | %b | %b | %b | OK", d0, s, y, y_esperado);
56                        $display("D1 | %b |", d1);
57                        $display("D2 | %b |", d2);
58                        $display("D3 | %b |", d3);
59                        $display("D4 | %b |", d4);
60                        $display("D5 | %b |", d5);
61                        $display("D6 | %b |", d6);
62                        $display("D7 | %b |", d7);
63                        $display(" ");
64                    end
65                    else begin
66                        $display("D0 | %b | %b | %b | %b | ERRO", d0, s, y, y_esperado);
67                        $display("D1 | %b |", d1);
68                        $display("D2 | %b |", d2);
69                        $display("D3 | %b |", d3);
70                        $display("D4 | %b |", d4);
71                        $display("D5 | %b |", d5);
72                        $display("D6 | %b |", d6);
73                        $display("D7 | %b |", d7);
74                        $display(" ");
75                    end
76                end
77
78    end

```

Figura 36 Testbench

## 6.3 Modelo duv

Abaixo podemos ver o modelo duv do modulo. Temos sete entradas de 32 bits, uma entrada de controle S de 3 bits e uma saída de 1 bits (y).

```

1 module mux8(input logic [31:0]d7, input logic [31:0]d6, input logic [31:0]d5, input logic [31:0]d4, input logic [31:0]d3,
2     input logic [31:0]d2, input logic [31:0]d1, input logic [31:0]d0, input logic [2:0]s , output logic [31:0]y);
3
4     logic [31:0]y0;
5     logic [31:0]y1;
6
7     mux4 m4_0(d3, d2, d1, d0, s[1:0], y0);
8     mux4 m4_1(d7, d6, d5, d4, s[1:0], y1);
9
10    mux2 m2_0(y1, y0, s[2], y);
11
12 endmodule

```

Figura 37 Modelo duv



## 6.4 Simulação RTL

Abaixo podemos ver o transcript da simulação RTL. Como podemos ver, o modulo está se comportando como o esperado.

```
# Iniciando Testbench
#
# D |-----D-----| S |-----Y-----|-----Y_esperado-----|
# D0 | 11111111111111111111111111111111 | 000 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 00000000000000000000000000000000 |
# D3 | 00000000000000000000000000000000 |
# D4 | 00000000000000000000000000000000 |
# D5 | 00000000000000000000000000000000 |
# D6 | 00000000000000000000000000000000 |
# D7 | 00000000000000000000000000000000 |
#
# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 001 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# D1 | 11111111111111111111111111111111 |
# D2 | 00000000000000000000000000000000 |
# D3 | 00000000000000000000000000000000 |
# D4 | 00000000000000000000000000000000 |
# D5 | 00000000000000000000000000000000 |
# D6 | 00000000000000000000000000000000 |
# D7 | 00000000000000000000000000000000 |
#
# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 010 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 11111111111111111111111111111111 |
# D3 | 00000000000000000000000000000000 |
# D4 | 00000000000000000000000000000000 |
# D5 | 00000000000000000000000000000000 |
# D6 | 00000000000000000000000000000000 |
# D7 | 00000000000000000000000000000000 |

# Testes Efetuados = 8
# Erros Encontrados = 0
```

Também podemos observar a visualização RTL do modulo criado.

 


Figura 38 Rtl view

## 6.5 Simulação Gate Level

Iniciamos a simulação gate level com o clock em 8. Como podemos ver, 4 erros foram encontrados.

```
#
# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 111 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 00000000000000000000000000000000 |
# D3 | 00000000000000000000000000000000 |
# D4 | 00000000000000000000000000000000 |
# D5 | 00000000000000000000000000000000 |
# D6 | 00000000000000000000000000000000 |
# D7 | 11111111111111111111111111111111 |
#
# Testes Efetuados = 8
# Erros Encontrados = 1
```

Figura 39 clk 8

```

# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 110 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 00000000000000000000000000000000 |
# D3 | 00000000000000000000000000000000 |
# D4 | 00000000000000000000000000000000 |
# D5 | 00000000000000000000000000000000 |
# D6 | 11111111111111111111111111111111 |
# D7 | 00000000000000000000000000000000 |
#
# D0 | 00000000000000000000000000000000 | 111 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# D1 | 00000000000000000000000000000000 |
# D2 | 00000000000000000000000000000000 |
# D3 | 00000000000000000000000000000000 |
# D4 | 00000000000000000000000000000000 |
# D5 | 00000000000000000000000000000000 |
# D6 | 00000000000000000000000000000000 |
# D7 | 11111111111111111111111111111111 |
#
# Testes Efetuados = 8
# Erros Encontrados = 0

```

Figura 40clk 9

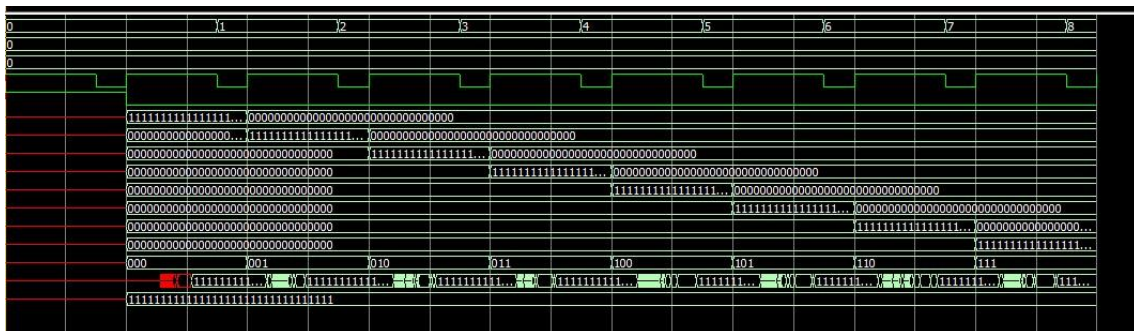


Figura 41 Sinias de entrada e saída

## 7 Flopr 32 bits

Agora vamos estender as entradas de saídas do flopr (criado anteriormente) para 32 bits. As mudanças são muito poucas e podem ser observadas principalmente no testbench e nos goldem vectors.

### 7.1 Goldem vector

Abaixo podemos ver os *goldem vectors* gerados a partir do *goldem model*

```

0_1_00000000000000000000000000000000_
0000000000000000000000000000000000_
1_1_00000000000000000000000000000000_
0000000000000000000000000000000000_
0_1_11111111111111111111111111111111_
0000000000000000000000000000000000_
1_1_11111111111111111111111111111111_
0000000000000000000000000000000000_
0_0_11111111111111111111111111111111_
0000000000000000000000000000000000_
1_0_11111111111111111111111111111111_
1111111111111111111111111111111111_
0_0_00000000000000000000000000000000_
1111111111111111111111111111111111_
1_0_00000000000000000000000000000000_
0000000000000000000000000000000000_

```

Figura 42 Flopr 32 bits - Goldem vectors

## 7.2 Testbench

Abaixo podemos ver o testbench utilizado para testar o modulo.

```
1 timescale 1ns/100ps
2
3 module flopr32_tb;
4
5 int counter, errors, aux_error;
6 logic clk,rst;
7 logic clk2,rst2;
8 logic [31:0]d;
9 logic [31:0]q, q_esperado;
10 logic [63:0]vectors[8];
11
12 flopr32 dut(.clk(clk2), .reset(rst2), .d(d), .q(q));
13
14 initial begin
15     $display("Iniciando Testbench");
16     $display(" | CLK | RST | D | Q | Q_esperado |");
17     $display(" |-----|-----|-----|-----|-----|");
18     $readmemb("flopr32_tv.tv",vectors);
19     counter=0; errors=0;
20     rst = 1;
21     #15;
22     rst = 0;
23 end
24
25 always begin
26     clk=1; #10;
27     clk=0; #5;
28 end
29
30 always @(posedge clk)
31     if(~rst)
32     begin
33         {clk2,rst2,d,q_esperado} = vectors[counter];
34     end
35
36 always @(negedge clk) //Sempre (que o clock descer)
37
38     if(~rst)
39     begin
40         aux_error = errors;
41         assert (q == q_esperado)
42     else
43         errors = errors + 1; //Incrementa contador de erros a cada bit errado encontrado
44
45     if(aux_error == errors)
46         $display(" | %b | %b | %b | %b | %b | OK", clk2, rst2, d, q, q_esperado);
47     else
48         $display(" | %b | %b | %b | %b | %b | ERRO", clk2, rst2, d, q, q_esperado);
49
50     counter++; //Incrementa contador dos vetores de teste
51
52     if(counter == $size(vectors)) //Quando os vetores de teste acabarem
53     begin
54         $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
55         $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
56         #15;
57         $stop;
58     end
59
60 end
61
62 endmodule
63
```

Figura 43 flopr 32 - Testbench

## 7.3 Modelo duv

Abaixo podemos ver o modelo duv do modulo. Temos clk, reset, uma entrada de dados de 32 bits e uma saída de 32 bits (q).

```
1 module flopr32(input logic clk, input logic reset, input logic [31:0]d, output logic [31:0]q);
2
3 //Reset Assincrono
4 always_ff @(posedge clk, posedge reset)
5
6     if (reset) q <= 32'b0;
7     else q <= d;
8
9 endmodule
10
```

Figura 44 flopr - modelo duv

## 7.4 Simulação RTL

Abaixo podemos ver o transcript da simulação RTL. Como podemos ver, o modulo está se comportando como o esperado.

```
# Iniciando Testbench
# | CLK | RST |
# |-----|-----|-----|
# | 0 | 1 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 1 | 1 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 0 | 1 | 11111111111111111111111111111111 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 1 | 1 | 11111111111111111111111111111111 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 0 | 0 | 11111111111111111111111111111111 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 1 | 0 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# | 0 | 0 | 00000000000000000000000000000000 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# | 1 | 0 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# Testes Efetuados = 8
# Erros Encontrados = 0
```

Figura 45 flopr - Simulação rtl

Também podemos observar a visualização RTL do modulo criado.

 


Figura 46 flopr - rtl view

## 7.5 Simulação Gate Level

Iniciamos a simulação gate level com o clock em 9. Como podemos ver, 4 erros foram encontrados.

```
# Iniciando Testbench
# | CLK | RST |
# |-----|-----|-----|
# | 0 | 1 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 1 | 1 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 0 | 1 | 11111111111111111111111111111111 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 1 | 1 | 11111111111111111111111111111111 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 0 | 0 | 11111111111111111111111111111111 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 1 | 0 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# | 0 | 0 | 00000000000000000000000000000000 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# | 1 | 0 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# Testes Efetuados = 8
# Erros Encontrados = 0
```

Figura 47 clk 9

```
# Iniciando Testbench
# | CLK | RST |
# |-----|-----|-----|
# | 0 | 1 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 1 | 1 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 0 | 1 | 11111111111111111111111111111111 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 1 | 1 | 11111111111111111111111111111111 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 0 | 0 | 11111111111111111111111111111111 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | OK
# | 1 | 0 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | ERRO
# | 0 | 0 | 00000000000000000000000000000000 | 11111111111111111111111111111111 | 11111111111111111111111111111111 | OK
# | 1 | 0 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | ERRO
# Testes Efetuados = 8
# Erros Encontrados = 2
```

Figura 48clk 10

Abaixo podemos ver os sinais de entrada e saída.





## 8.2 Testbench

Abaixo podemos ver o testbench utilizado para testar o modulo.

```
1 `timescale 1ns/100ps
2
3 module flopenr32_tb;
4
5   int counter, errors, aux_error;
6   logic clk,rst;
7   logic clk2,rst2;
8   logic [31:0]d;
9   logic en;
10  logic [31:0]q, q_esperado;
11  logic [66:0]vectors[16];
12
13  flopenr32 dut(.clk(clk2), .reset(rst2), .en(en), .d(d), .q(q));
14
15  initial begin
16    $display("Iniciando Testbench");
17    $display(" CLK | RST | EN | D | Q | Q_esperado |");
18    $display("-----|-----|-----|-----|-----|-----");
19    $readmemb("flopenr32_tv.tv",vectors);
20    counter=0; errors=0;
21    rst = 1;
22    #11;
23    rst = 0;
24  end
25
26  always begin
27    clk=1; #6;
28    clk=0; #5;
29  end
30
31  always @(posedge clk)
32  if(~rst)
33  begin
34    (clk2,rst2,en,d,q_esperado) = vectors[counter];
35  end
36
37  always @(negedge clk) //Sempre (que o clock descer)
38  if(~rst)
39  begin
40    aux_error = errors;
41    assert (q == q_esperado)
42
43    else errors = errors + 1; //Incrementa contador de erros a cada bit errado encontrado
44
45    if(aux_error == errors)
46      $display(" %b | %b | %b | %b | %b | %b | %b | OK", clk2, rst2, en, d, q, q_esperado);
47    else
48      $display(" %b | %b | %b | %b | %b | %b | %b | ERRO", clk2, rst2, en, d, q, q_esperado);
49
50    counter++; //Incrementa contador dos vetores de teste
51
52    if(counter == $size(vectors)) //Quando os vetores de teste acabarem
53    begin
54      $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
55      $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
56      #15;
57      $stop;
58    end
59  end
60
61 endmodule
62
63
```

Figura 51 flopenr - testbench

## 8.3 Modelo duv

Abaixo podemos ver o modelo duv do modulo. Temos clk, reset, en, uma entrada de dados de 32 bits e uma saída de 32 bits (q).

```
1 module flopenr32(input logic clk, reset, en, input logic [31:0]d, output logic [31:0]q);
2
3 //Reset Assincrono
4 always @(posedge clk, posedge reset)
5
6   if (reset) q <= 32'b0;
7   else if (en) q <= d;
8
9 endmodule
```

Figura 52 flopenr - duv

## 8.4 Simulação RTL

Abaixo podemos ver o transcript da simulação RTL. Como podemos ver, o modulo está se comportando como o esperado.



 


Figura 55 flopenr - Sinais de entrada e saida